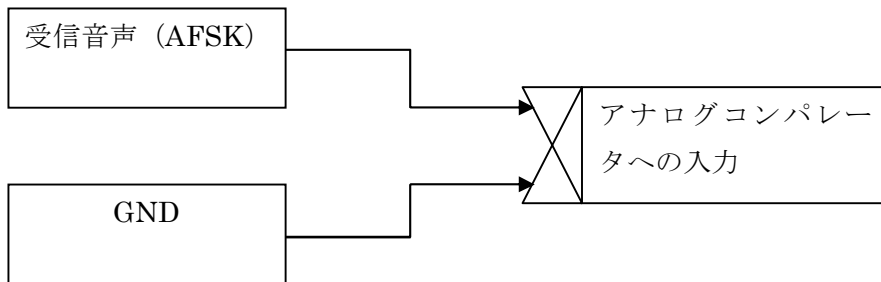


## アナログコンパレータへの音声信号の入力方法（その1）

- 1 アナログコンパレータの一方（AIN0）に受信音声を入力し、他方（AIN1）を GND に接続する。



- 2 アナログコンパレータの一方（AIN0）に受信音声に基準電圧 2.5V を加えたものを入力し、他方（AIN1）に基準電圧 2.5V を入力する。2つの基準電圧は別々の抵抗で生成する。

